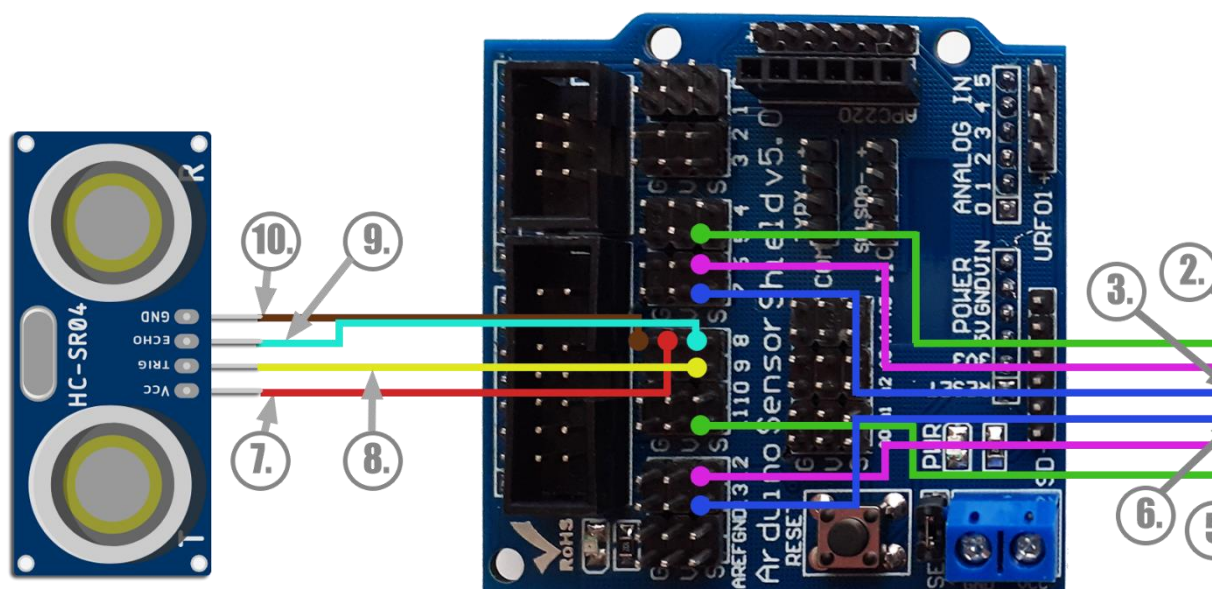


Σύνδεση του Ultrasonic Sensor (αισθητήρας υπερήχων)



Σε αυτό το διάγραμμα παρουσιάζετε πώς συνδέεται ο αισθητήρας υπερήχων στο Shield.

- Συνδέστε τα pin Vcc (7.) και γείωσης (10.) σε 5V και ένα pin γείωσης του Shield (pin 8 στο παράδειγμα)
- Στη συνέχεια, συνδέστε το pin Trigger (8.) σε έναν pin PWM (pin 9 στο παράδειγμα)
- Τέλος, συνδέστε το Echo (9.) σε έναν από τα ψηφιακά pin (pin 8 στο παράδειγμα)

Σημειώσεις:

Για λόγους αναγνωσιμότητας, το διάγραμμα δεν απεικονίζει ολόκληρο το κύκλωμα.

Σε αντίθεση με το Snap4Arduino, στο mBlock δεν υπάρχει περιορισμός για τα pin που πρέπει να επιλέξετε για τη σύνδεση του trigger και των pins των ήχων.

Notes: