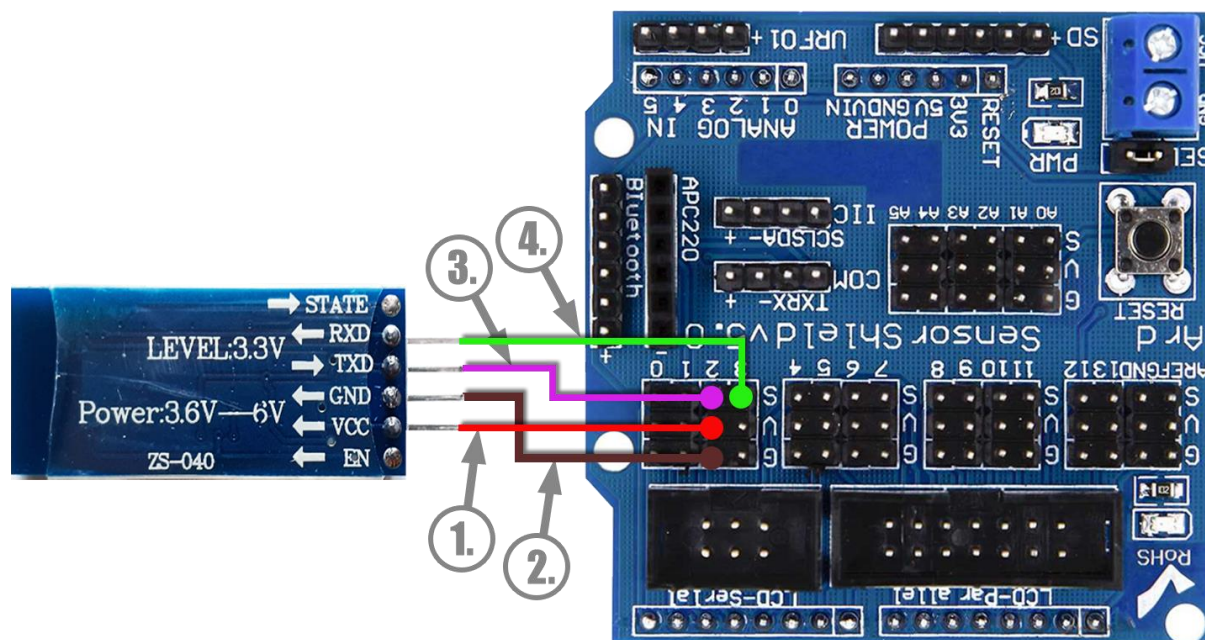


Σύνδεση της μονάδας Bluetooth HC06



Σε αυτό το διάγραμμα παρουσιάζετε ο τρόπος με τον οποίο η μονάδα Bluetooth HC06 πρέπει να συνδεθεί με το Arduino Sensor Shield, για τις ανάγκες του επιπέδου 4 (δηλαδή, τον έλεγχο του αυτοκινήτου DIY από απόσταση).

- Αντίστοιχα, συνδέστε το pin VCC (1) και το pin GND (2) της μονάδας Bluetooth στα pin VCC και GND από τα εκτεταμένα ψηφιακά pin (στο παράδειγμα Vcc και GND του ψηφιακού pin 2).
- Συνδέστε το pin TXD (3) της μονάδας Bluetooth στον ψηφιακό pin 2.
- Τέλος, συνδέστε το pin RXD (4) της μονάδας Bluetooth στον ψηφιακό pin 3.

Σημειώσεις:

Για τις ανάγκες αυτού του κυκλώματος θα χρειαστείτε τέσσερα καλώδια βραχυκυκλώματος F-M TX και RX για μετάδοση και λήψη, αντίστοιχα.

Notes: