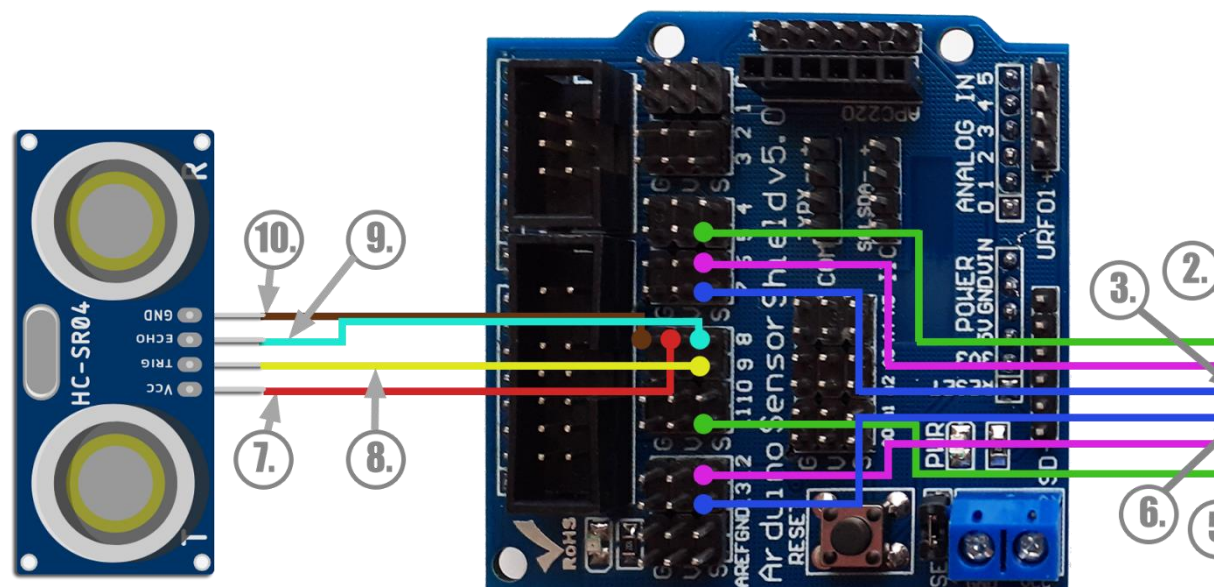


Ultraskaņas sensora pievienošana



Šī diagramma parāda, kā ultraskaņas sensors ir savienots ar plati.

- Savienojiet Vcc (7.sarkans) un zemējuma (10.brūns) kontaktus ar 5 V un zemējuma kontaktiem (kā redzams attēlā - 8. kontakts platē)
- Pēc tam savienojiet Trigger kontaktu (8.dzeltens) ar PWM kontaktu (kā redzams attēlā - 9. kontakts platē)
- Visbeidzot pievienojiet Echo kontaktu (9.zils) vienam no digitālajiem kontaktiem (kā redzams attēlā - 8. kontakts platē)

Piezīmes:

Lasāmības labad diagramma neatspoguļo visas pilnās shēmas.

Atšķirībā no Snap4Arduino, mBlock nav ierobežojumu, ar kuriem kontaktiem savieno trigger un echo.

Piezīmes: