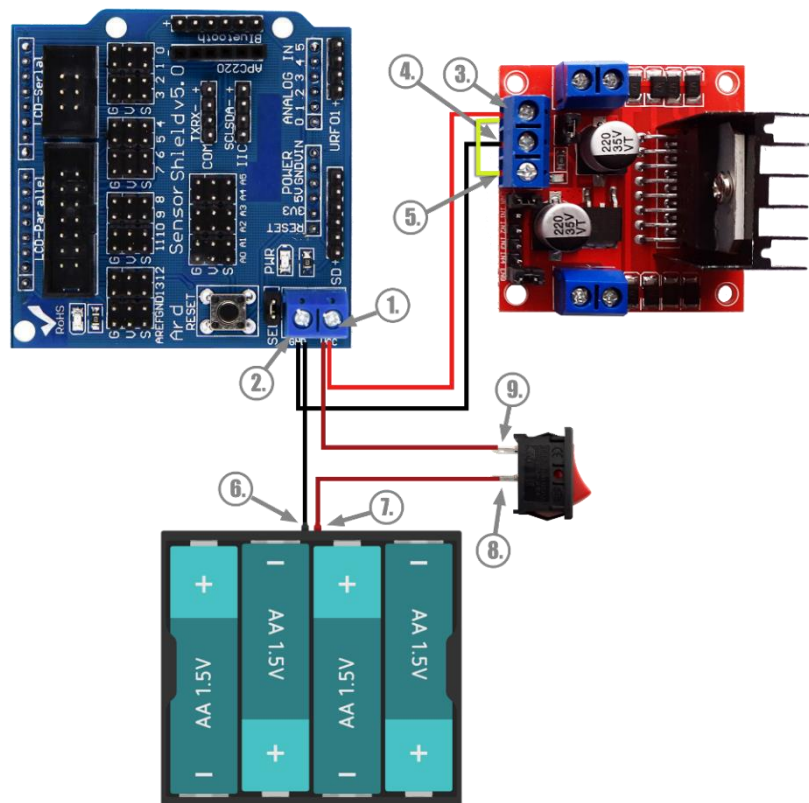


## Akumulatora turētāja un slēdža pievienošana barošanai



Šajā diagrammā parādīts, kā nodrošināt ķēdi ar papildu enerģijas avotu, izmantojot 4 AA bateriju turētāju ar brīviem vadiem un ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.

- Savienojiet akumulatora turētāja (6.melns) zemējumu ar plates zemējumu (2.melns).
- Savienojiet akumulatora turētāja 5V kontaktu (7.sarkans) ar plates 5V kontaktu (1.sarkans) caur diviem slēdža kontaktiem (8., 9.sarkani).

*Piezīmes:*

*Slēdža savienošanai ar ķēdi, jums būs nepieciešams stieples noņēmējs vai griezējs un lodāmurs, vai karstās līmes pistole.*

*Neliels skrūvgriezis var būt noderīgs arī, lai savienotu akumulatora turētāja vadus ar Arduino sensora plati.*

**Piezīmes:**