

Επίπεδο 1: Ο φάρος αναβοσβήνει επανειλημμένα

Χρησιμοποιήστε ακροδέκτες 5V (1) και γείωση (Ground/ GND) (2) αντίστοιχα για παροχή δύναμης 5V και γείωσης στο breadboard σας.

Χρησιμοποιήστε μια από τις ψηφιακές καρφίτσες (3) (στο παράδειγμα φαίνεται η ψηφιακή καρφήτσα 13) για να συνδέσετε την άνοδο της λάμπας LED (5) μέσω της αντίστασης (4).

Συνδέσετε την κάθοδο της λάμπας LED στη γείωση (6) έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κλειστό κύκλωμα.

Σημειώσεις:

