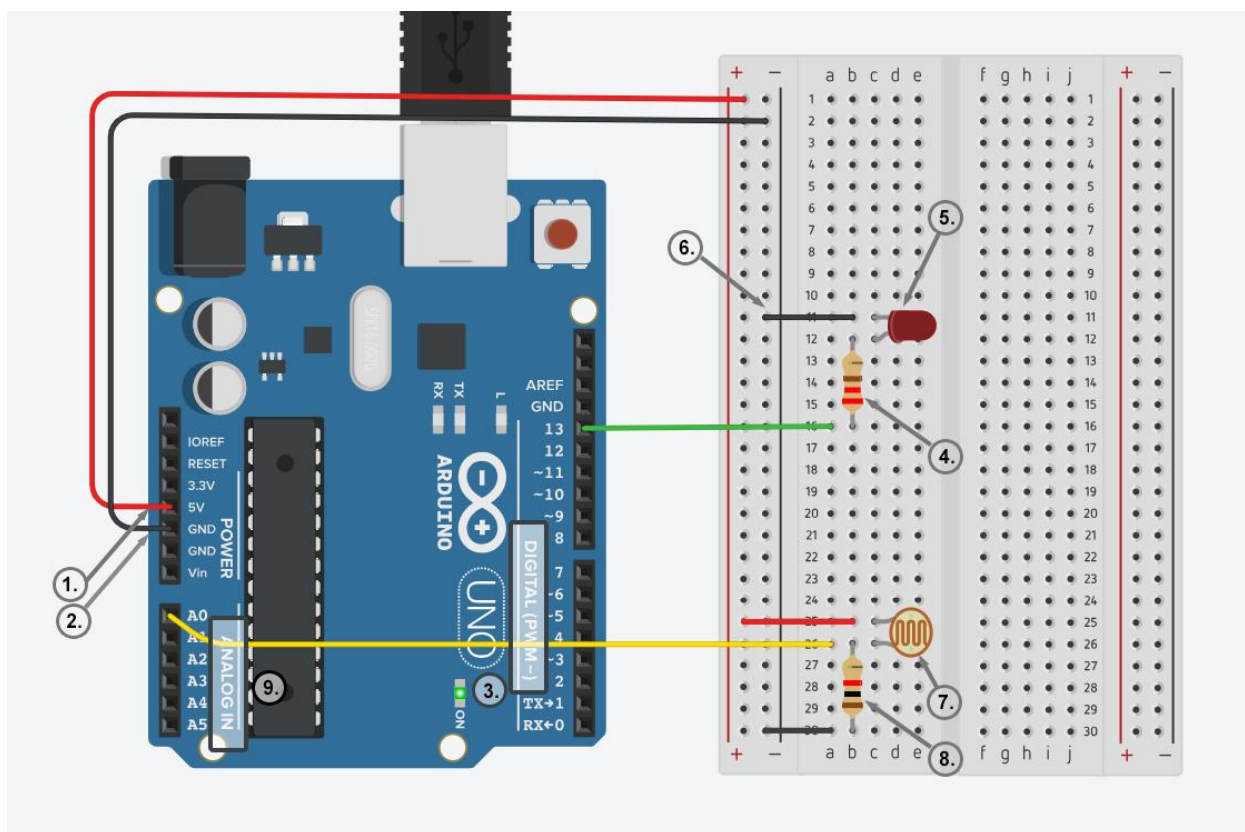


Projekts “Bāka” - The Lighthouse project

2. līmenis: bāka signalizē mirgojot tikai tumšā laikā



- Izmantojiet 5V (1) un zemējumu GND (2) kontaktus, lai nodrošinātu 5V strāvu un zemējumu maketēšanas platei.
- Izmantojiet vienu no ciparu kontaktiem (Digital) (3) (13 kontaktu, kā piemērā), lai savienotu diodes (5) anodu caur rezistoru (4).
- Pievienojiet diodes katodu pie zemējuma GND (6), lai izveidotu slēgtu ķēdi.
- Pievienojiet vienu no fotorezistora (7) kājiņām pie strāvas (5V), bet otru pie viena no analogajiem kontaktiem (Analog) (9) (kontaktā A0, kā piemērā), kā arī zemējiet caur 10KΩ rezistoru (8).

Piezīmes: