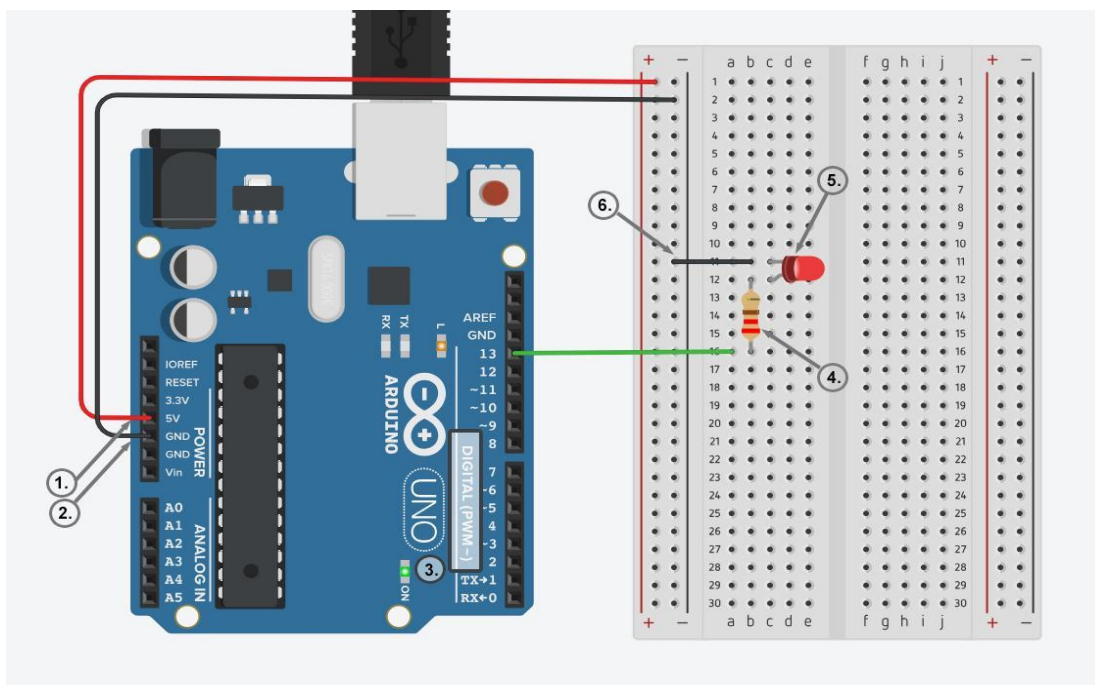


Projekts "Bāka" - The Lighthouse project

1. Līmenis: Bāka signalizē mirgojot



- Izmantojiet 5V (1) un GND (2) kontaktus, lai nodrošinātu 5V strāvu un zemējumu jūsu maketēšanas platei.
- Izmantojiet vienu no ciparu kontaktiem (Digital) (3) (13 kontaktu, kā piemērā), lai savienotu diodi ar katodu (5) caur rezistoru (4).
- Pievienojiet diodi zemējumam GND (6), lai izveidotu slēgtu ķēdi.

Piezīmes: