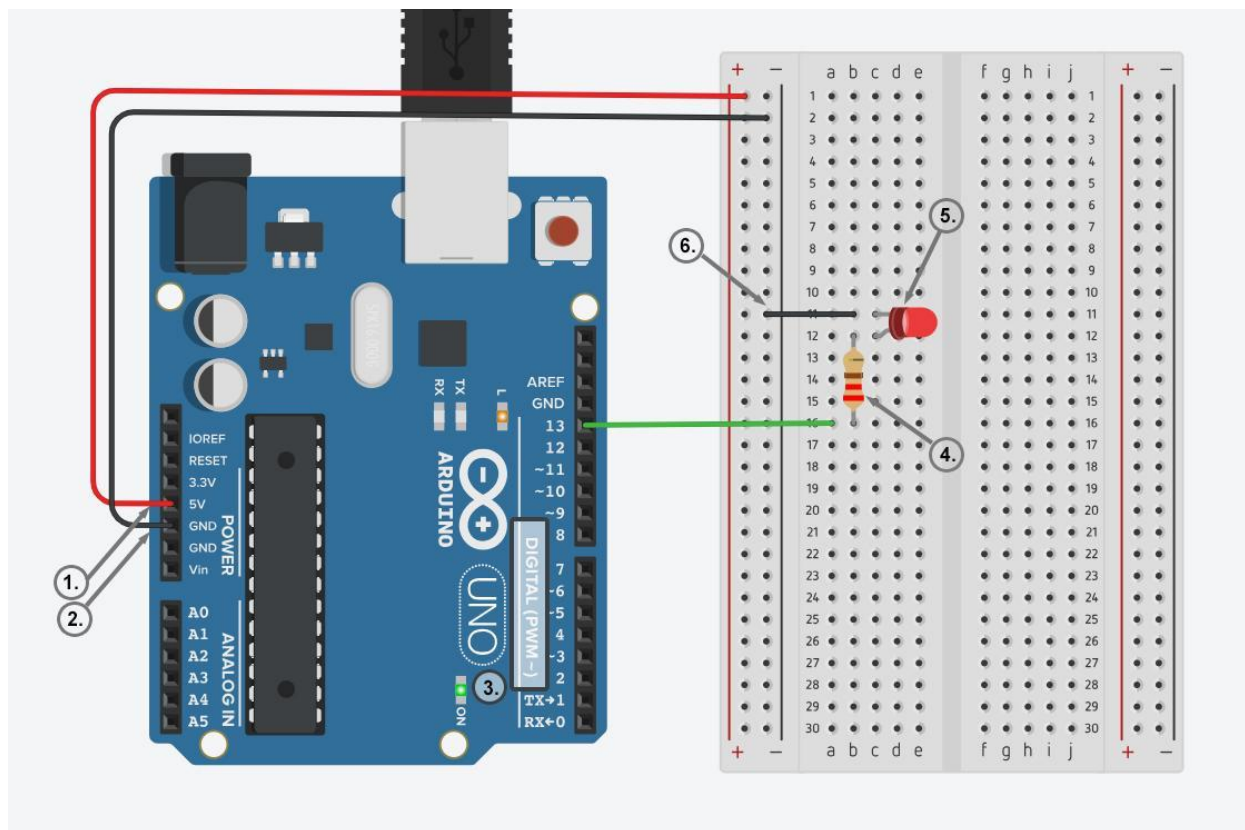


Poziom 1: Latarnia morska zapalająca światło ciągle.



- Użyj pinów 5V (1) oraz GND (2) aby doprowadzić zasilanie (biegun dodatni) i masę (ujemny biegun zasilania) do płytki stykowej.
- Użyj jednego z pinów cyfrowych (w tym przypadku pinu 13), aby połączyć anodę diody LED(5) przez rezystor (4).
- Połącz katodę diody LED do masy (6), aby stworzyć zamknięty obwód.

Notatki: